
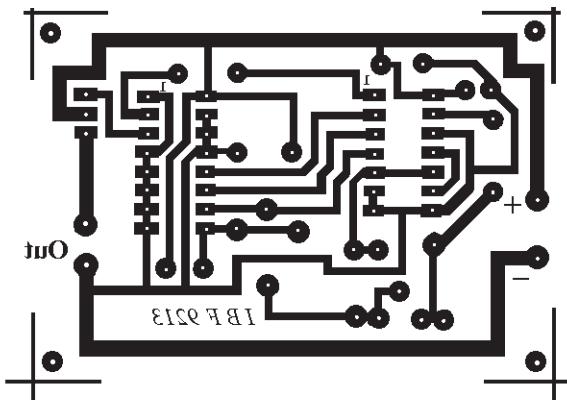


Figura 6:basetta della fiamma elettronica
(uscita di emettitore)

Figura 7. Disposizione dei componenti sulla basetta della fiamma.

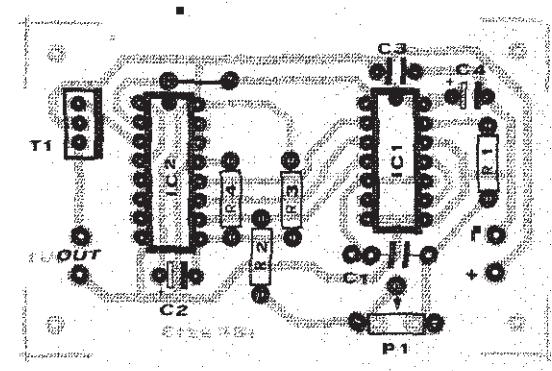

Fiamma elettronica



(uscita di collettore)

R1 resistore da 1 Mohm
R2 resistore da 68 Kohm
R3 resistore da 470 Kohm
R4 resistore da 10 Kohm
P1 trimmer da 1 Mohm
C1 cond da 68 nFmultist.
C2 cond elettr.10uF/16Vl
C3 cond da 100 nFMKT
C4 cond elettr.10uF/16Vl
T1 Trs TIP112,2N3055
IC1 CD 4077
IC2 CD 4021
2 Morsetti bipolari x stamp.
1 Zoccolo X IC1 14 pin
1 Zoccolo X IC2 16 pin

